

UCP: Caminho de Dados (Parte II)

Cristina Boeres

Instituto de Computação (UFF)

Fundamentos de Arquiteturas de Computadores

Material baseado nos slides de Fernanda Passos

Na Aula Passada...

- Definimos alguns conceitos:
 - ▶ Caminho de dados: *hardware* que efetivamente executa as instruções.
 - ★ Realiza a **transformação** dos dados.
 - ▶ Unidade de controle: *hardware* que comanda o caminho de dados.
 - ★ Diz o que este tem que fazer.
 - ★ Define as linhas de controle dos seus componentes.
- Ilustraremos o funcionamento destes dois macro-componentes projetando passo a passo um processador.
 - ▶ Simplificado.
 - ▶ Mas capaz de rodar programas interessantes.

Estrutura Organizacional Macroscópica

Objetivo desta etapa

- Determinar mais claramente algumas especificações de *hardware*.
- Funcionamento de certos componentes
 - ▶ e.g., quais linhas de controle eles possuem
 - ▶ e.g., quantos bits em cada entrada/saída
- Também definiremos algumas **quantidades** de componente
 - ▶ como quantos registradores no processador

Número de Registradores

- Quantos/quais registradores serão necessários ao nosso processador?
- Vamos dividir a questão em duas partes:
 - ▶ Registradores especiais (*i.e.*, que tem papel no controle ou execução de tarefas do internas ao processador)
 - ▶ Demais registradores

Registradores Especiais

- Vamos manter o mínimo necessário para o funcionamento do nosso processador:
 - ▶ PC: (*program counter*) - o contador de programa
 - ★ armazena sempre o endereço da próxima instrução a ser executada

 - ▶ IR: registrador de instrução
 - ★ Necessário para guardarmos a instrução atual
 - ★ Precisaremos fazer coisas como decodificar o opcode
 - ★ Bits da instrução precisam ser guardados em algum lugar

 - ▶ MAR e o MBR
 - ★ Associados a interface com a memória

Registradores de Propósito Geral

- Registradores usados pelos programas
- Há um compromisso:
 - ▶ Mais registradores → mais informação é armazenada dentro da CPU
 - ▶ Menos registradores → menor custo, menor complexidade de projeto
- Se tivermos a **liberdade** de realizar esta escolha de projeto, precisamos **pesar** este compromisso

Registradores de Propósito Geral

- Ao especificar o formato de instruções e quantos bits são necessários para identificar um registrador:
 - ▶ O número de registradores está sendo **implicitamente** definido
- Por que?
 - ▶ No formato adotado, 5 bits identificam um registrador
 - ▶ 5 bits $\rightarrow 2^5 = 32$ combinações possíveis
 - ▶ Não adianta colocar mais registradores
 - ▶ Ter menos, é um desperdício de bits.

Registradores de Propósito Geral

- Por outro lado, o arquiteto pensa na arquitetura e daí, especifica o formato de instruções
 - ▶ Para ter n registradores, precisaremos de $\log_2 n$ bits no formato de instrução
- Conclusão:
 - ▶ O formato de instrução está interconectado com a organização do processador

Tamanho da Palavra

- Qual o tamanho da palavra do nosso processador?
 - ▶ a quantidade de bits armazenada em cada endereço/célula
- Outra vez, podemos analisar a especificação das instruções. Por exemplo, *add immediate*:
 - ▶ a constante especificada (imediato) é de 16 bits
 - ▶ então, uma informação/valor é armazenada em 16 bits
 - ▶ Logo, **não faz sentido** termos uma palavra de **menos** de 16 bits.
 - ★ Registradores, barramentos, etc, devem, ao menos, suportar o número de bits da constante

Tamanho da Palavra

- No entanto, ainda temos que analisar outro fato: as instruções têm 32 bits
 - ▶ **Idealmente**, o barramento de comunicação com a MP deve ser **largo o suficiente** para trazer **de uma só vez** todos os bits da instrução
 - ★ Não é estritamente necessário, mas é vantajoso
 - ▶ Além disso, o IR **necessariamente** terá 32 bits
 - ★ Manter os demais registradores do mesmo tamanho parece razoável/fácil para o projeto
- Enfim, temos um **processador de 32 bits**

Tamanho da Palavra

- Dado o tamanho da palavra, definimos os tamanhos de algumas estruturas do processador/computador:
 - ▶ Largura do barramento de dados com a memória: 32 bits.
 - ▶ Largura de todos registradores: 32 bits.
 - ▶ Largura das entradas/saída da ALU: 32 bits.
 - ▶ Número de bits usados para endereçar a MP: 32 bits.
- **Importante:**
 - ▶ Neste projeto, estamos decidindo usar o tamanho da palavra para todas estas estruturas.
 - ▶ **Nem todos os processadores são assim.**
 - ★ e.g., alguns registradores maiores/menores.
 - ★ e.g., barramentos mais largos.

Codificação de Números Negativos

- Decisão que também já apareceu nos formatos de instrução.
 - ▶ Especificamente, nas instruções *load word*, *store word* e *branch on equal*.
- Vamos utilizar sempre Complemento a 2.

A Unidade Lógica-Aritmética

- Com um conjunto de instruções é restrito, a ALU poderia ser simplificada
 - ▶ Cinco tipos de operação lógica/aritmética: soma, subtração, *Ou*, *E* e *set on less than*.
- Trataremos a ALU como uma caixa preta
 - ▶ Saberemos quais são as entradas e saídas, mas não como as funcionalidades são implementadas

ALU

- Entradas: duas, cada uma de 32 bits
- Manipulação de números com sinal: Complemento a 2
- Saídas:
 - ▶ Resultado de operação lógica/aritmética (32 bits)
 - ▶ Bit indicando se resultado é zero

A Unidade Lógica-Aritmética

- Linhas de controle:
 - ▶ Quatro.
 - ▶ Vide tabela ao lado.
- Note que nem todas as funcionalidades disponibilizadas pela ALU são úteis para o nosso conjunto de instruções.
 - ▶ As operações desnecessárias (como a NOR) serão apenas ignoradas.
 - ▶ Utilizaremos apenas as demais.

Linhas de Controle	Função
0000	AND
0001	OR
0010	add
0110	subtract
0111	set on less than
1100	NOR

Banco de Registradores

- No nosso conjunto de instruções, as que acessam mais registradores são as do tipo R.
 - ▶ Dois registradores lidos e um escrito.
- Adicionalmente, note que:
 - ▶ Nenhuma instrução lê mais que dois registradores.
 - ▶ Nenhuma instrução escreve mais que um registrador.
- Logo, o banco de registradores precisa dar suporte a:
 - ▶ Leitura de dois registradores.
 - ▶ Escrita em um.

Banco de Registradores (II)

- Resumindo:
 - ▶ Quatro entradas.
 - ★ Identificadores dos dois registradores de leitura.
 - ★ Identificador do registrador para escrita.
 - ★ Valor a ser escrito.
 - ▶ Duas saídas:
 - ★ Valores dos registradores lidos.
- Linhas de controle:
 - ▶ Discutidas posteriormente.

Fase de implementar a lógica de funcionamento da arquitetura

- Precisamos garantir que cada instrução faça tudo o que deve fazer
 - ▶ e.g., uma instrução de branch não deve alterar registradores
- Nosso projeto será realizado de forma **incremental**.
 - ▶ Inicialmente: funcionalidades básicas
 - ▶ Adicionaremos mais complexidade/funcionalidade aos poucos
- De forma concomitante:
 - ▶ Partes da unidade de controle.
 - ▶ Partes do caminho de dados.

Busca da Próxima Instrução

Qual é a primeira etapa no ciclo de execução de uma instrução?

- Busca da instrução na MP

Passos que devem ser realizados:


- Instrução apontada pelo PC é trazida da MP para o IR
 - ▶ **leitura da MP no endereço indicado por PC**
- Ao mesmo tempo, **PC é incrementado**.
 - ▶ Pode-se aproveitar e projetar a arquitetura para que as duas funções sejam realizadas
 - ★ Incrementar o PC é apontar para a próxima instrução a ser executada
 - ★ Na maioria das vezes, a próxima instrução está no endereço seguinte.

Busca da Próxima Instrução

Componentes para implementar esta funcionalidade


- Obviamente, o registrador PC
 - ▶ Endereço é lido dele
 - ▶ Ele é incrementado
- Para incrementar o PC, também precisamos de um **somador**
- Também precisamos acessar a memória, *i.e.*, de uma interface com a MP

Busca da Próxima Instrução

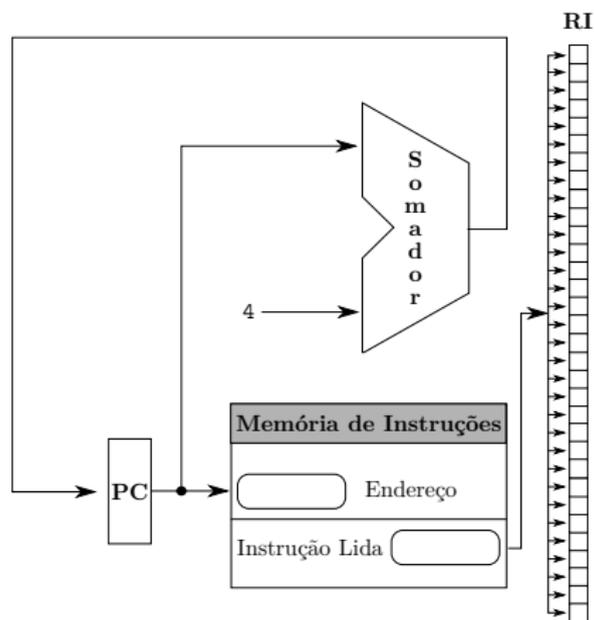


- Conectamos a saída do PC a duas entradas:
 - ▶ interface com a memória
 - ▶ um somador
- A interface com a memória lê a instrução e a coloca na saída.
- A outra entrada do somador é conectada a um sinal constante, representando o número 4.
 - ▶ Por que 4, e não 1?

Busca da Próxima Instrução

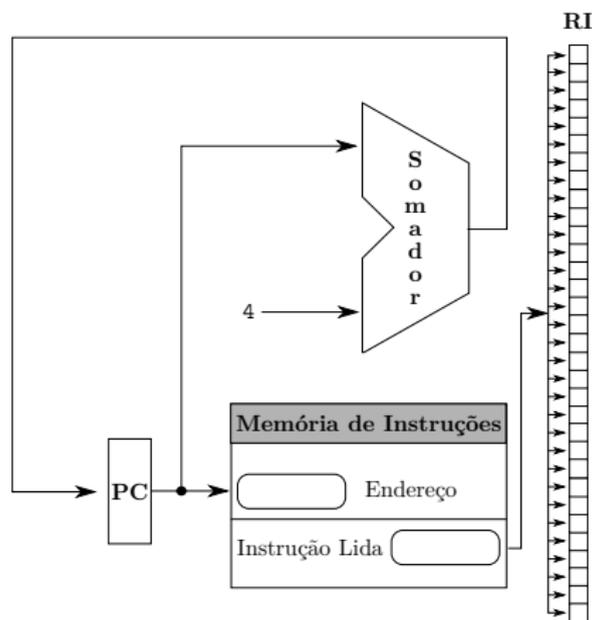

- Conectamos a saída do PC a duas entradas:
 - ▶ interface com a memória
 - ▶ um somador
- A interface com a memória lê a instrução e a coloca na saída.
- A outra entrada do somador é conectada a um sinal constante, representando o número 4.
 - ▶ Por que 4, e não 1?
 - ▶ Porque **nossa memória é endereçada em bytes** e uma instrução tem 4 bytes (32 bits)

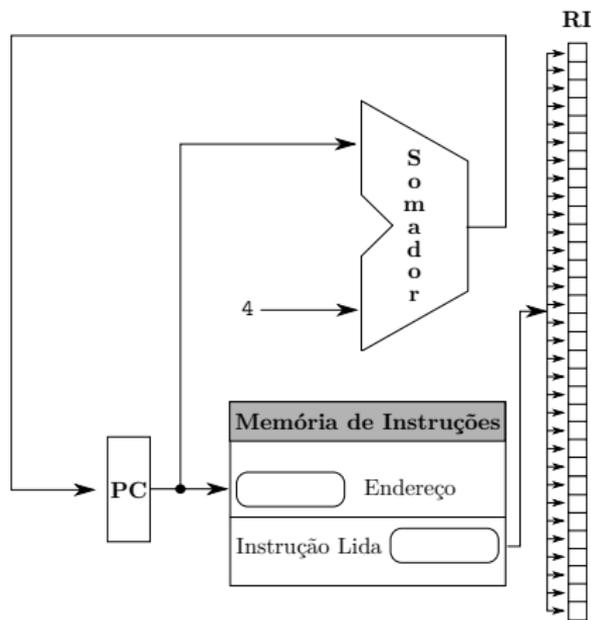Busca da Próxima Instrução: Outros Detalhes




- Note que estamos realimentando o PC com base no seu próprio valor (mais 4)
- Para que isto funcione, este diagrama está subentendendo alguns detalhes
 - ▶ Existe um gerador de clock
 - ▶ No início de um período do clock, PC coloca seu valor na saída
 - ▶ Apenas depois ocorre a atualização para o valor na entrada

Execução de instruções do Tipo R

Instrução foi buscada: é do tipo R

- São as instruções lógicas/aritméticas.
 - ▶ Operação é realizada na ALU
 - ▶ Os dois operandos de entrada: estão em registrador
 - ▶ A saída também é armazenada em registrador


Instruções do Tipo R: Busca de Operandos

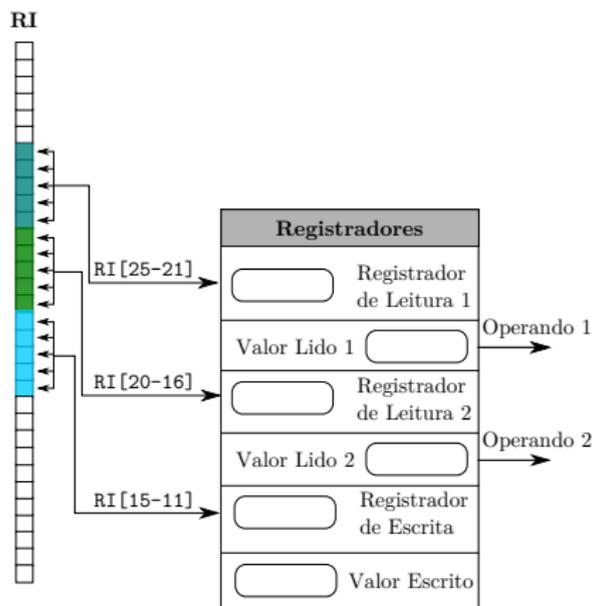

- Todos os operandos são registradores.
- E todos estão identificados por conjuntos de 5 bits na instrução:
 - ▶ Operando 1: bits 21 a 25.
 - ▶ Operando 2: bits 16 a 20.
 - ▶ Resultado: bits 11 a 15.
- Temos que “separar” estes bits e usá-los como entrada do banco de registradores.


Instruções do Tipo R: Execução

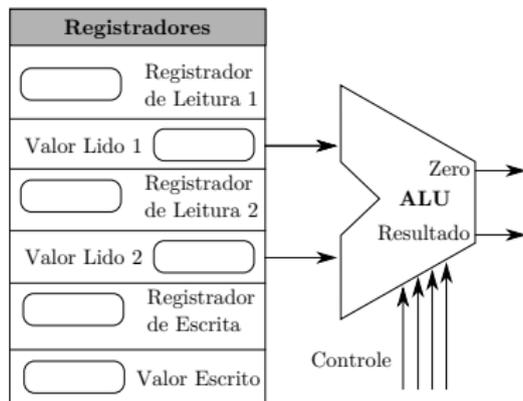- Identificados os operandos, a operação é realizada pela ALU
- Logo, temos que conectar as saídas do banco de registradores às entradas da ALU.



Instruções do Tipo R: Armazenando o Resultado

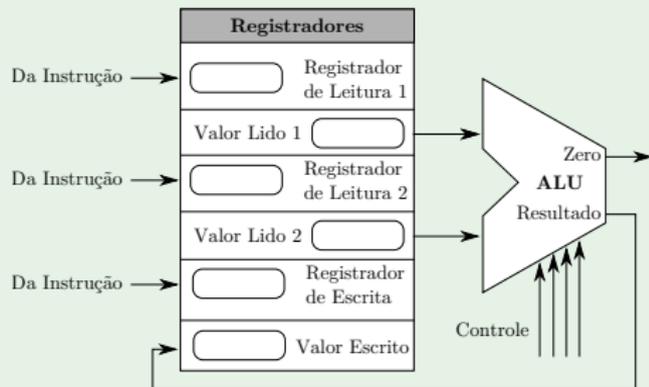- Em instrução tipo R, resultado deve ser armazenado em um registrador
- Este resultado é gerado pela ALU – é a saída da ALU
 - ▶ Identificador especificado em bits da instrução
- Logo, temos que conectar a saída da ALU à entrada do banco de registradores



Instruções do Tipo R: Juntando Tudo

